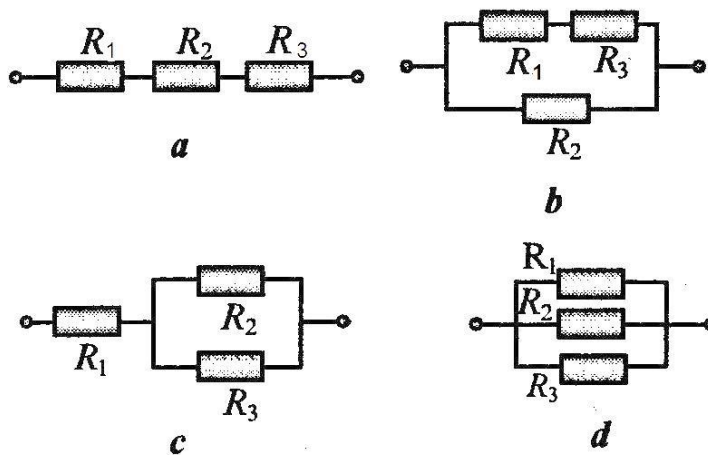


Verificare scrisă – Gruparea Rezistoarelor

1. Trei rezistoare $R_1 = 8 \, \Omega$, $R_2 = 12 \, \Omega$, $R_3 = 4 \, \Omega$ se conectează ca în figura de mai jos. Calculați rezistența echivalentă în fiecare caz (a, b, c, d).



2. Trei rezistoare $R_1 = 6 \, \Omega$, $R_2 = 10 \, \Omega$, $R_3 = 2 \, \Omega$ se conectează ca în figura de mai jos. Calculați rezistența echivalentă în fiecare caz (a, b, c, d).

